

# CIRCUITOS MSI

Circuitos Digitales EC1723




## Decodificadores

- Un decodificador  $N:2^N$  es un circuito combinatorio con  $N$  entradas y  $2^N$  salidas. Cada salida "se activa" cuando las entradas, interpretadas como un número binario de  $N$  bits, coinciden con su número de orden.


- La tabla de verdad de un decodificador 2:4 con salidas activas en nivel alto es:
 

$A_1$	$A_0$	$S_0$	$S_1$	$S_2$	$S_3$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1
- Las salidas son los minterminos de una función de  $N$  variables!

## Decodificadores

 



$A_1$	$A_0$	$S_0$	$S_1$	$S_2$	$S_3$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 

## Decodificadores

- Su uso principal es para la selección de memorias o dispositivos que deben activarse en base a un código binario ("dirección").
  - Pueden usarse también para implementar funciones de forma rápida.
- Un decodificador puede tener una o más entradas de "habilitación" que fuerzan las salidas al estado inactivo, sin importar el valor de las entradas  $A_k$ .



# Decodificador 74139

  

G	B	A	Y <sub>0</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>3</sub>
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0
1	X	X	1	1	1	1
  
# Decodificador 74139


- Con salidas activas en nivel bajo, las salidas de este decodificador son los maxtérminos de una función de 2 variables.
- Por De Morgan, podemos representar el circuito:



# Implementación de funciones con decodificadores


- Sumador completo:

X	Y	C <sub>in</sub>	C <sub>out</sub>	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

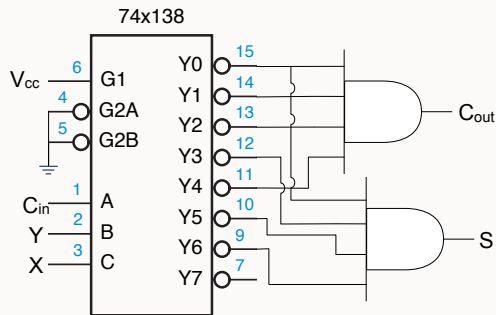
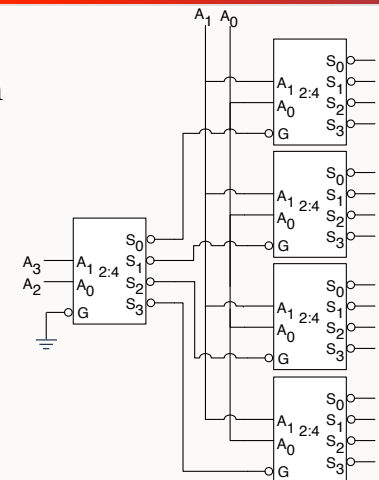
# Decodificadores

- Construcción de un decodificador 4:16 con decodificadores 2:4



# Multiplexores


- Un multiplexor o selector de datos  $2^N:1$  es un circuito combinatorio con  $2^N$  entradas de datos, N entradas de control y una salida. La salida toma el valor de la entrada cuyo número de orden coincide con el número binario dado por las entradas de control.

- La tabla de verdad de un selector 2:1 es:

C	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	S
0	X	0	0
0	X	1	1
1	0	X	0
1	1	X	1

- C: entrada de control
- A<sub>1</sub>, A<sub>0</sub>: entradas de datos



# Multiplexores

 


C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>	S
0	0	D <sub>0</sub>
0	1	D <sub>1</sub>
1	0	D <sub>2</sub>
1	1	D <sub>3</sub>
  
# Multiplexores

- Los multiplexores se emplean en aplicaciones en las que es necesario seleccionar un dato de entre varias fuentes para su transmisión (la palabra es tomada de los sistemas telefónicos).
- Se pueden usar también en la implementación de funciones lógicas, aplicando el teorema de expansión de Shannon.




# Multiplexor 74151

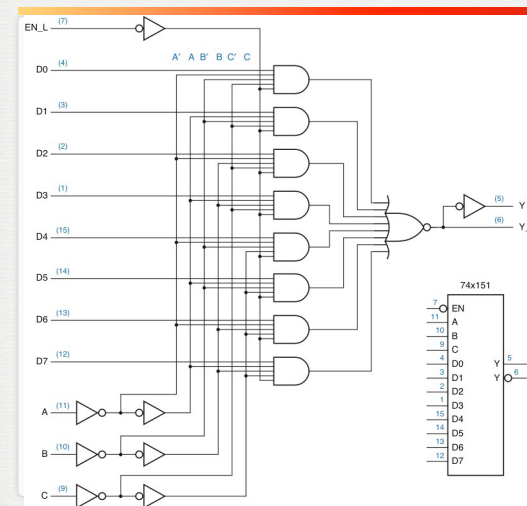


EN_L	C	B	A	Y	Y_L
1	x	x	x	0	1
0	0	0	0	D <sub>0</sub>	D <sub>0</sub> '
0	0	0	1	D <sub>1</sub>	D <sub>1</sub> '
0	0	1	0	D <sub>2</sub>	D <sub>2</sub> '
0	0	1	1	D <sub>3</sub>	D <sub>3</sub> '
0	1	0	0	D <sub>4</sub>	D <sub>4</sub> '
0	1	0	1	D <sub>5</sub>	D <sub>5</sub> '
0	1	1	0	D <sub>6</sub>	D <sub>6</sub> '
0	1	1	1	D <sub>7</sub>	D <sub>7</sub> '

# Multiplexor 74157

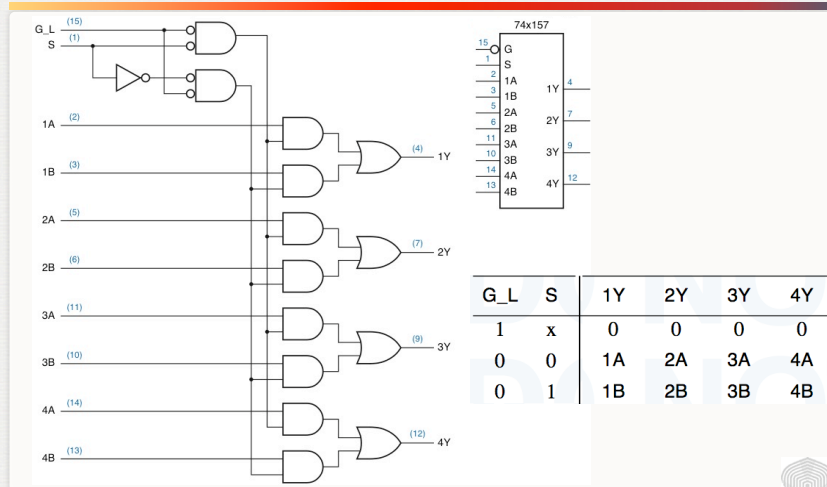


# Multiplexor 32:1

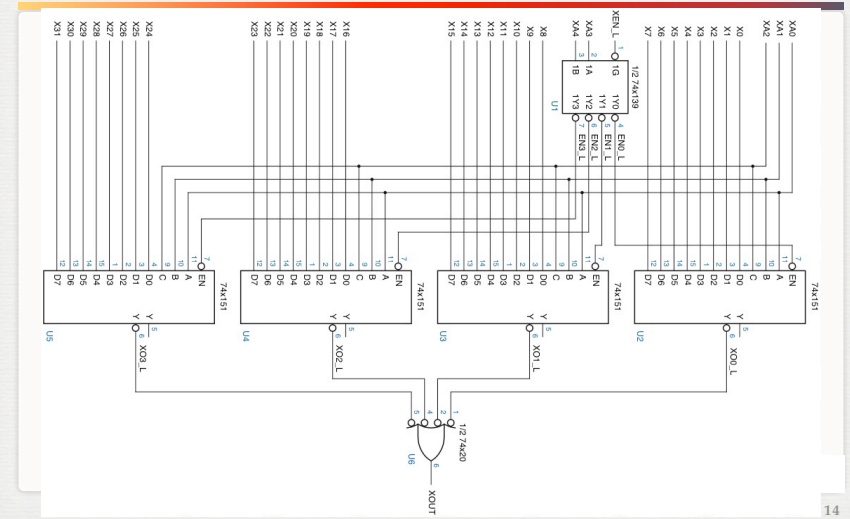

# Implementación de funciones con multiplexores (1)

- Colocando en las entradas del selector los valores correspondientes de la tabla de verdad:

C	B	A	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	X

 


# Implementación de funciones con multiplexores (2)

- Se puede reducir el tamaño del mux usando una de las variables en las entradas de datos:

C	B	A	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	X

B	A	F
0	0	C
0	1	C'
1	0	C
1	1	1

A	F
0	C
1	C'

 

## Implementación de funciones con multiplexores (3)

- Para funciones con más variables, se pueden usar funciones de algunas de ellas como entradas del mux, y se pueden implementar estas funciones con otros mux.
- $f(a,b,c,d,e) = \sum(0, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30)$

		a = 0				a = 1				a	b	c	f
d\bc		00	01	11	10	00	01	11	10				
00	0	1	4	12	8	16	20	28	24	1			
01	1	5	13	9	1	17	21	29	25	1			
11	3	7	15	11		19	23	31	27				
10	2	6	14	10	1	18	22	30	26				

## Implementación de funciones con multiplexores (3)

- Para funciones con más variables, se pueden usar funciones de algunas de ellas como entradas del mux, y se pueden implementar estas funciones con otros mux.
- $f(a,b,c,d,e) = \sum(0, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30)$

		a = 0				a = 1				a	b	c	f
d\bc		00	01	11	10	00	01	11	10				
00	0	1	4	12	8	16	20	28	24	1			
01	1	5	13	9	1	17	21	29	25	1			
11	3	7	15	11		19	23	31	27				
10	2	6	14	10	1	18	22	30	26				

## Implementación de funciones con multiplexores (3)

- Para funciones con más variables, se pueden usar funciones de algunas de ellas como entradas del mux, y se pueden implementar estas funciones con otros mux.
- $f(a,b,c,d,e) = \sum(0, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30)$

		a = 0				a = 1				a	b	c	f
d\bc		00	01	11	10	00	01	11	10				
00	0	1	4	12	8	16	20	28	24	1			
01	1	5	13	9	1	17	21	29	25	1			
11	3	7	15	11		19	23	31	27				
10	2	6	14	10	1	18	22	30	26				

## Implementación de funciones con multiplexores (3)

- Para funciones con más variables, se pueden usar funciones de algunas de ellas como entradas del mux, y se pueden implementar estas funciones con otros mux.
- $f(a,b,c,d,e) = \sum(0, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30)$

		a = 0				a = 1				a	b	c	f
d\bc		00	01	11	10	00	01	11	10				
00	0	1	4	12	8	16	20	28	24	1			
01	1	5	13	9	1	17	21	29	25	1			
11	3	7	15	11		19	23	31	27				
10	2	6	14	10	1	18	22	30	26				

## Implementación de funciones con multiplexores (3)

- Para funciones con más variables, se pueden usar funciones de algunas de ellas como entradas del mux, y se pueden implementar estas funciones con otros mux.
- $f(a,b,c,d,e) = \sum(0, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30)$

		a = 0				a = 1				a	b	c	f
d\bc	00	01	11	10	d\bc	00	01	11	10	0	0	1	
00	0	1	4	8	16	20	28	24	1	0	0	0	d'
01	1	5	13	9	17	21	29	25	1	0	1	e	
11	3	7	15	11	19	23	31	27	0	1	0	d'e	
10	2	6	14	10	18	22	30	26	0	1	1	d'+e'	

## Implementación de funciones con multiplexores (3)

- Para funciones con más variables, se pueden usar funciones de algunas de ellas como entradas del mux, y se pueden implementar estas funciones con otros mux.
- $f(a,b,c,d,e) = \sum(0, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30)$

		a = 0				a = 1				a	b	c	f
d\bc	00	01	11	10	d\bc	00	01	11	10	0	0	1	
00	0	1	4	8	16	20	28	24	1	0	0	0	d'
01	1	5	13	9	17	21	29	25	1	0	1	e	
11	3	7	15	11	19	23	31	27	0	1	0	d'e	
10	2	6	14	10	18	22	30	26	0	1	1	d'+e'	
										1	0	0	d'ee

## Implementación de funciones con multiplexores (3)

- Para funciones con más variables, se pueden usar funciones de algunas de ellas como entradas del mux, y se pueden implementar estas funciones con otros mux.
- $f(a,b,c,d,e) = \sum(0, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30)$

		a = 0				a = 1				a	b	c	f
d\bc	00	01	11	10	d\bc	00	01	11	10	0	0	1	
00	0	1	4	8	16	20	28	24	1	0	0	0	d'
01	1	5	13	9	17	21	29	25	1	0	1	e	
11	3	7	15	11	19	23	31	27	0	1	0	d'e	
10	2	6	14	10	18	22	30	26	0	1	1	d'+e'	
										1	0	0	d'ee
										1	0	1	e
										1	1	0	d'

## Implementación de funciones con multiplexores (3)

- Para funciones con más variables, se pueden usar funciones de algunas de ellas como entradas del mux, y se pueden implementar estas funciones con otros mux.
- $f(a,b,c,d,e) = \sum(0, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30)$

		a = 0				a = 1				a	b	c	f
d\bc	00	01	11	10	d\bc	00	01	11	10	0	0	1	
00	0	1	4	8	16	20	28	24	1	0	0	0	d'
01	1	5	13	9	17	21	29	25	1	0	1	e	
11	3	7	15	11	19	23	31	27	0	1	0	d'e	
10	2	6	14	10	18	22	30	26	0	1	1	d'+e'	
										1	0	0	d'ee
										1	0	1	e
										1	1	0	d'

# Implementación de funciones con multiplexores (3)

- Para funciones con más variables, se pueden usar funciones de algunas de ellas como entradas del mux, y se pueden implementar estas funciones con otros mux.
- $f(a,b,c,d,e) = \sum(0, 1, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30)$

bc a = 0

de	00	01	11	10
00	1	4	12	8
01	1	5	13	9
11	3	7	15	11
10	2	6	14	10

bc a = 1


de	00	01	11	10
00	16	20	24	1
01	17	21	29	5
11	19	23	31	7
10	18	22	26	3

a	b	c	f
0	0	0	d'
0	0	1	e
0	1	0	d'e
0	1	1	d'+e'
1	0	0	d⊗e
1	0	1	e
1	1	0	d'
1	1	1	e'

# Implementación de funciones con multiplexores (4)


- Suponiendo que sólo se dispone de un mux 8:1, tres mux 4:1, y negadores:

a	b	c	f
0	0	0	d'
0	0	1	e
0	1	0	d'e
0	1	1	d'+e'
1	0	0	d⊗e
1	0	1	e
1	1	0	d'
1	1	1	e'

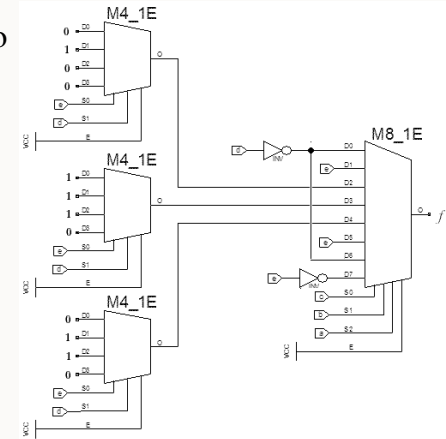


# Comparadores

- Comparador de magnitud de 4 bits 7485.

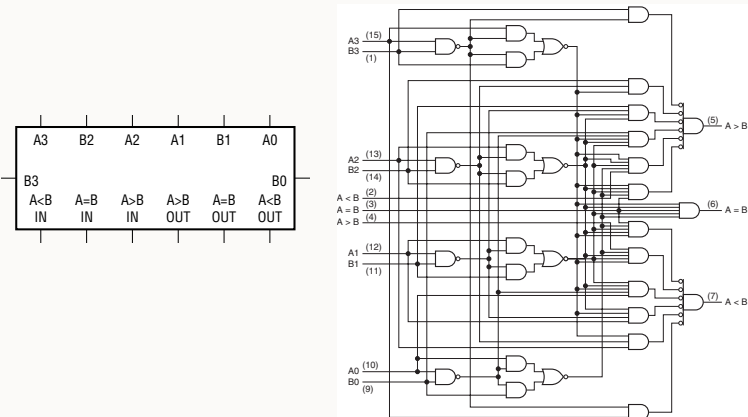

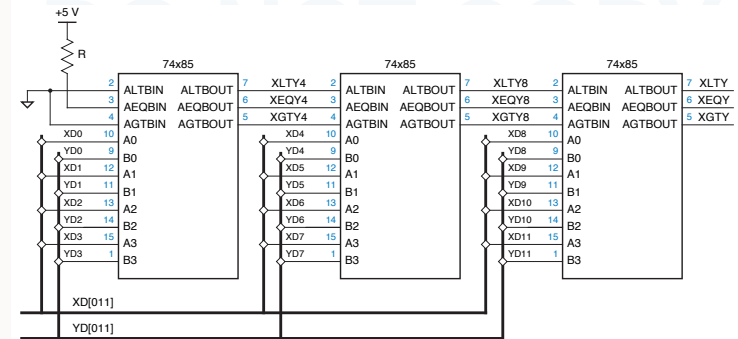
# Comparadores

- Las entradas A < B IN, A = B IN y A > B IN permiten conectar varios comparadores en cascada:



## Sumadores con generación rápida de acarreo

- Sumador 74283 con *carry look-ahead*.

 

## Unidad Lógica Aritmética

- ULA: Unidad Lógica Aritmética (*Arithmetic Logic Unit, ALU*). La ULA es el componente central de un procesador.
- ULA de 4 bits 74181. Es posible conectar varias en cascada (posiblemente con un generador de acarreo para aceleración) para procesar más bits.

