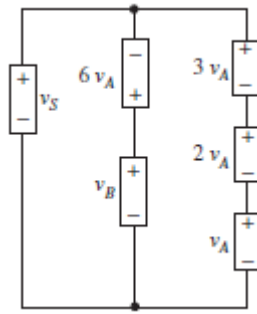


Pregunta 1 (7 pts). Determine V_A y V_B en función de V_S .



Pregunta 2 (8 pts). Determine El valor de la fuente V_1 para que la corriente i_x sea 2A.

