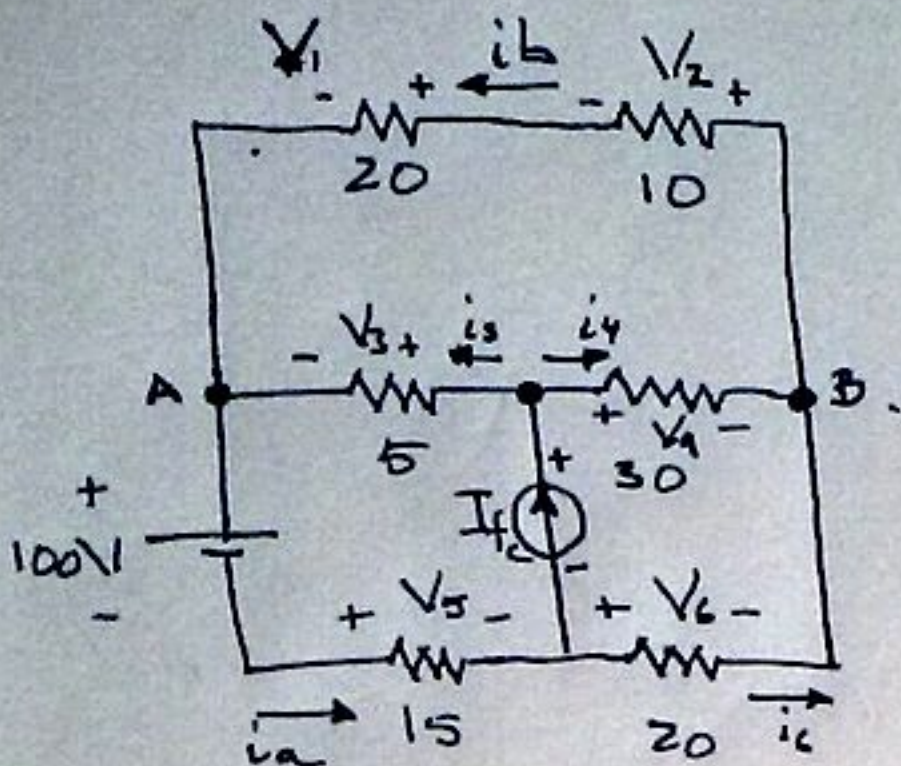


Solución Parcial #1.

5)



$$\left. \begin{aligned} I_1 = I_2 = i_b \\ I_5 = i_a \end{aligned} \right\} \text{Datos.}$$

Sol

$$\begin{aligned} I_1 = -2A, & \Rightarrow V_1 = 20\Omega * (-2A) = \underline{-40V} \\ I_2 = -2A, & \Rightarrow V_2 = 10\Omega * (-2A) = \underline{-20V} \\ I_5 = 4A, & \Rightarrow V_5 = 15\Omega * (4A) = \underline{60V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_1 = V_1 I_1 &= 80W \text{ Pasivos} \\ P_2 = V_2 I_2 &= 40W \text{ Pasivos} \\ P_5 = V_5 I_5 &= 240W \text{ Pas.} \end{aligned}$$

En el nodo A tenemos $i_b + i_3 = i_a \Rightarrow i_3 = i_a - i_b = 4A - (-2A) = \underline{6A}$

$$I_3 = 6A, \Rightarrow V_3 = 5\Omega * 6A = 30V$$

$$P_3 = V_3 * I_3 = \underline{180W \text{ Pas.}}$$

Para conocer i_4 Buscamos primero V_4 , ya que conocemos V_1, V_2 y V_3 .

LKV en la malla de arriba.

$$-V_3 + V_4 + V_2 + V_1 = 0 \Rightarrow V_4 = V_3 - V_2 - V_1 = 30V + 20V + 40V.$$

$$\underline{V_4 = 90V} \Rightarrow \underline{I_4 = \frac{V_4}{R_4} = \frac{90V}{30\Omega} = 3A} \quad P_4 = V_4 * I_4 = \underline{270W}$$

En el nodo B. tenemos. $i_4 + i_6 = i_b \Rightarrow i_6 = i_b - i_4 = -2A - 3A = \underline{-5A}$

$$I_6 = -5A \Rightarrow V_6 = 20\Omega * (-5A) = \underline{-100V}$$

$$P_6 = V_6 * I_6 = \underline{500W \text{ Pas.}}$$

$$I_{fc} = i_3 + i_4 \text{ (Nodo Centro)} \Rightarrow I_{fc} = 6A + 3A = \underline{9A}$$

$$V_{fc} + V_6 - V_4 = 0 \text{ (Malla inferior)} \Rightarrow V_{fc} = 90V + 100 = \underline{190V}$$





$$P_{fc} = \underline{1710W \text{ Activos}}$$

$$I_{fv} = i_a \Rightarrow \underline{I_{fv} = 4A}$$


$$P_{fv} = V_f * I_f = 100 * 4A = \underline{400W \text{ Pasivos}}$$

$$\underline{\underline{\Sigma_{act} = \Sigma_{pas} = 1710W}}$$

② Algunas simplificaciones directas:

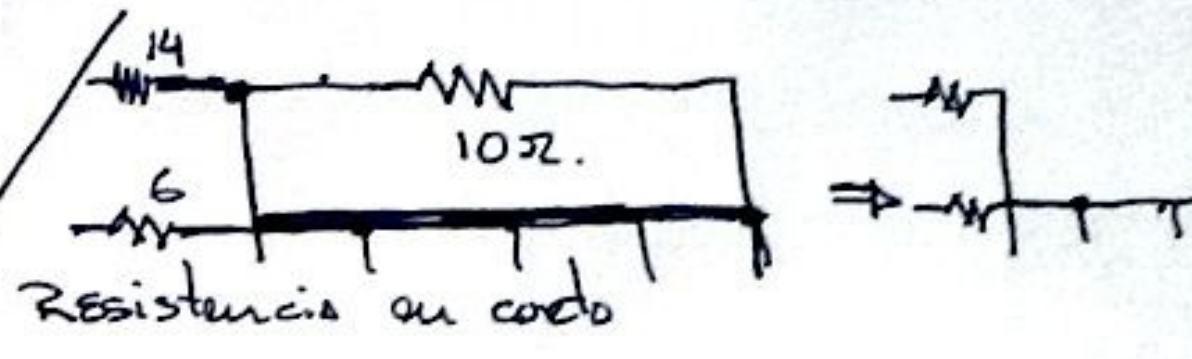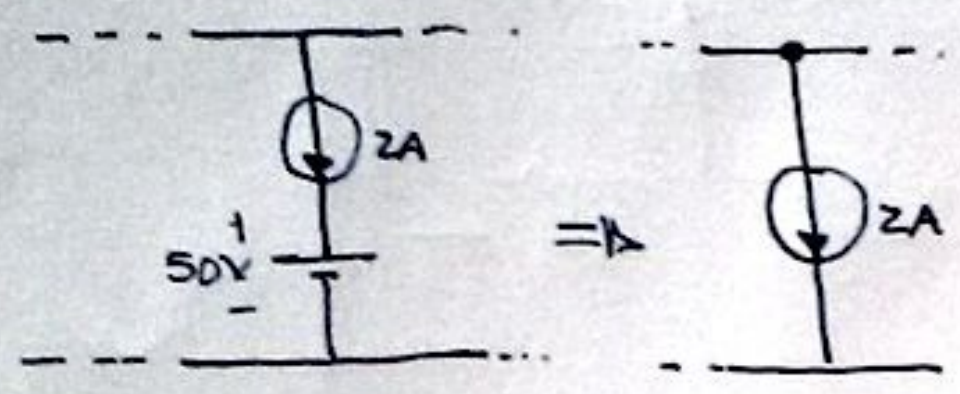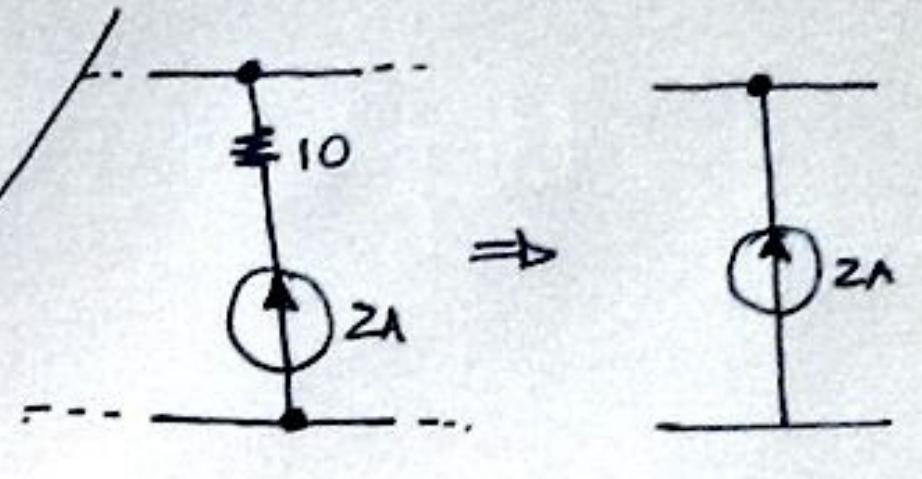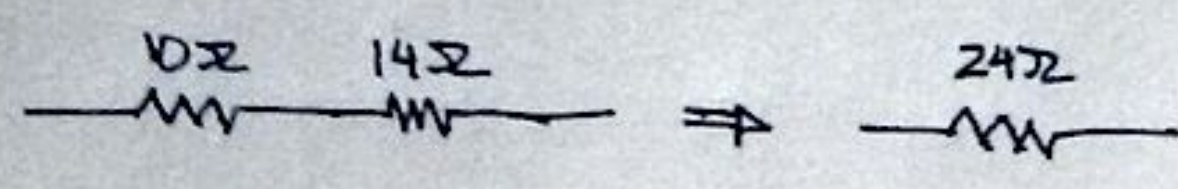


Por lo que el circuito queda.

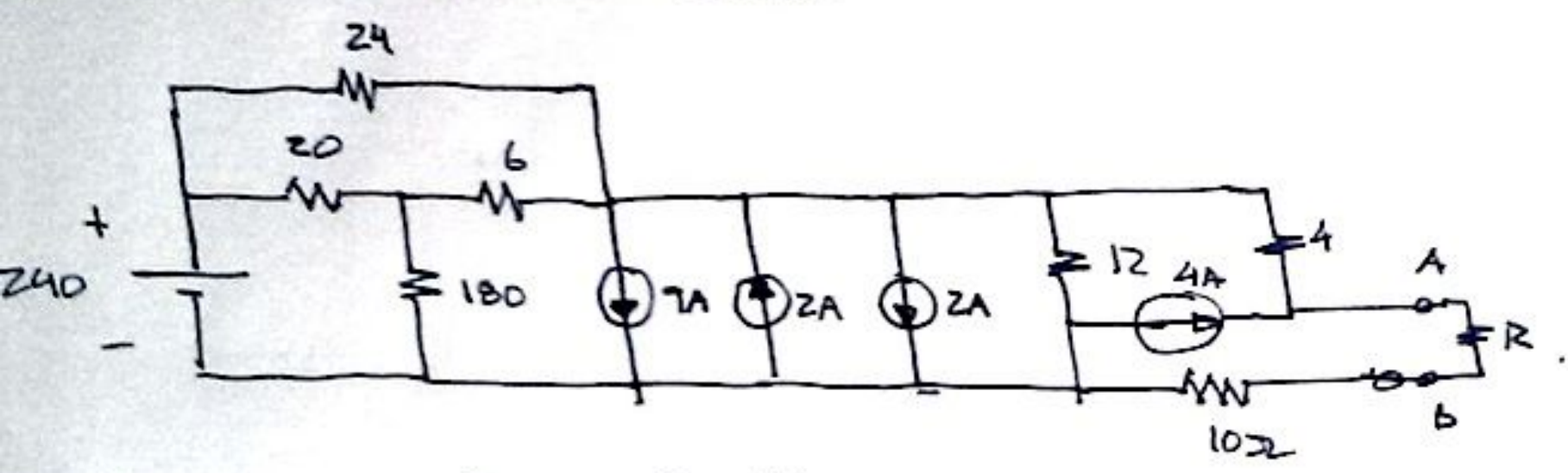


Fuentes de corriente en Paralelo se suman $\Rightarrow I = 9 - 2 + 2 = 9A$

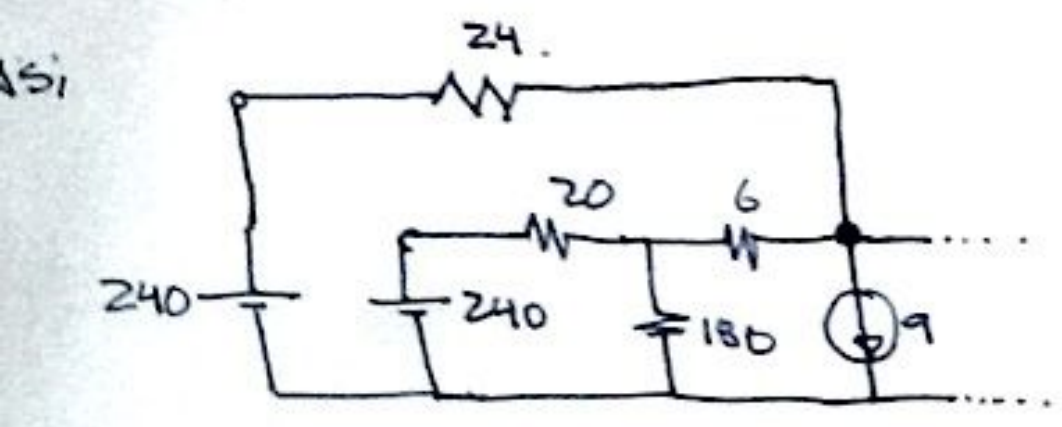
Podemos aplicar Thévenin de Voltaje a la fuente de 240V




la parte interna tenemos:

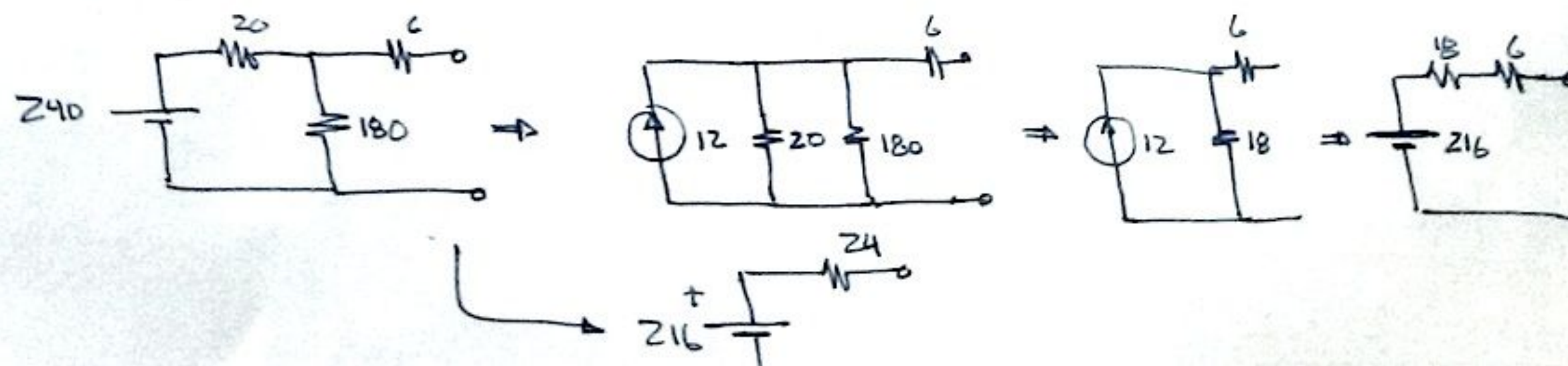


El circuito quedara.

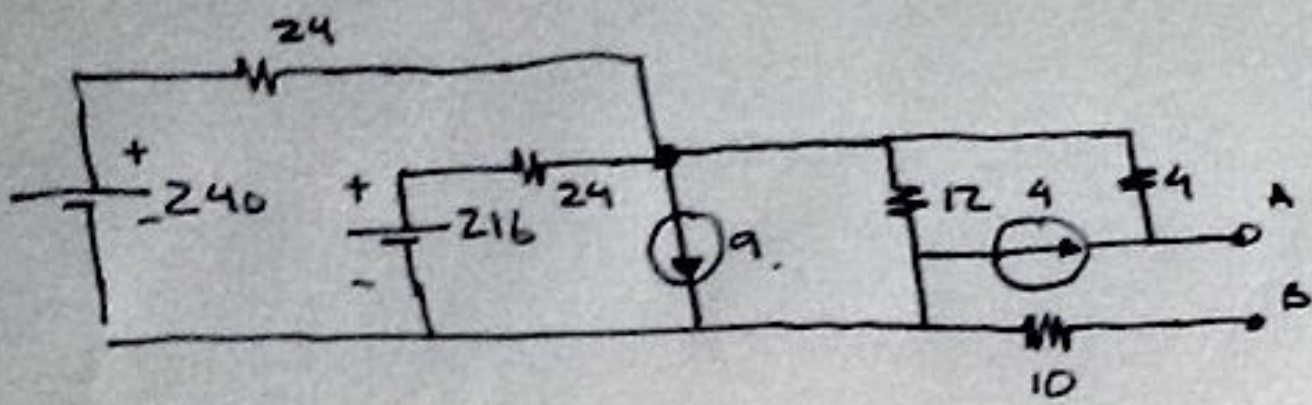







Redibujando

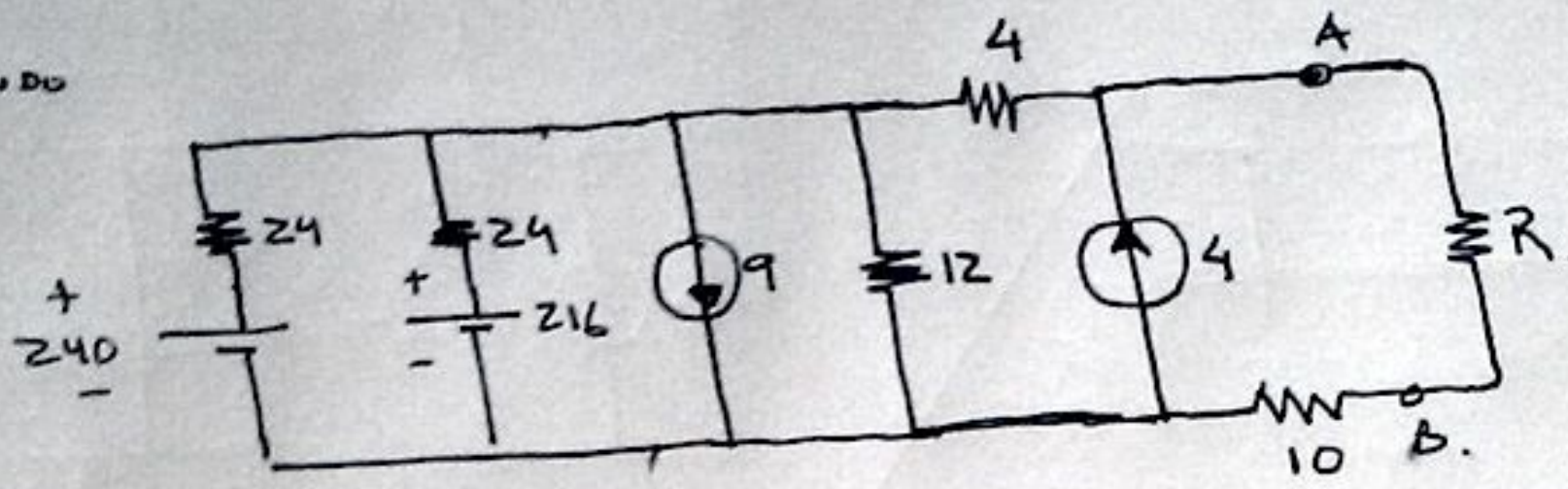

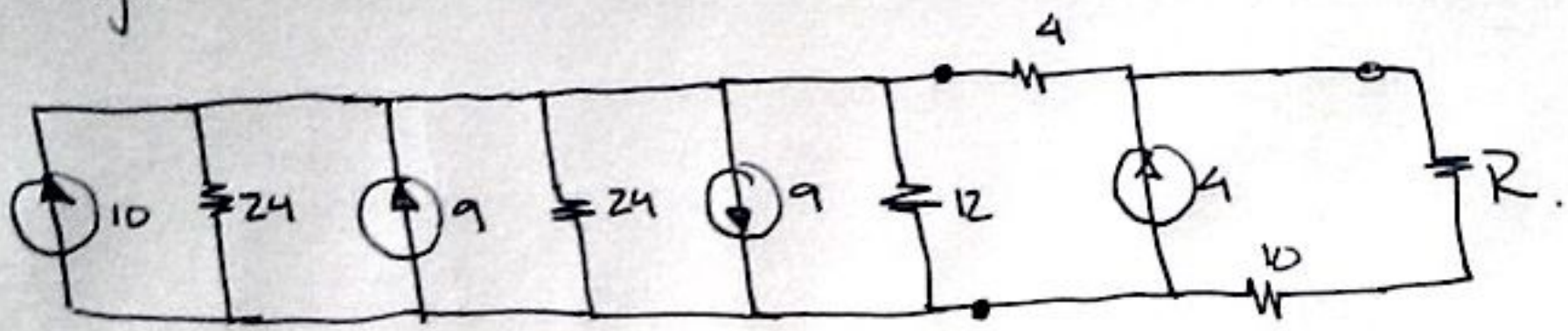
Fuente Voltaje con resistencia en serie \Rightarrow Fuente corriente, resist paralela.....



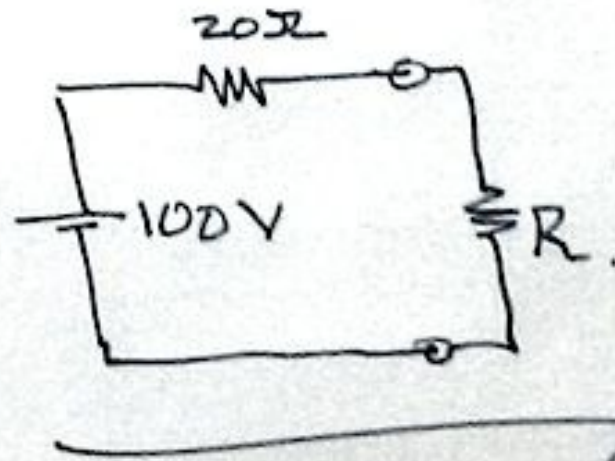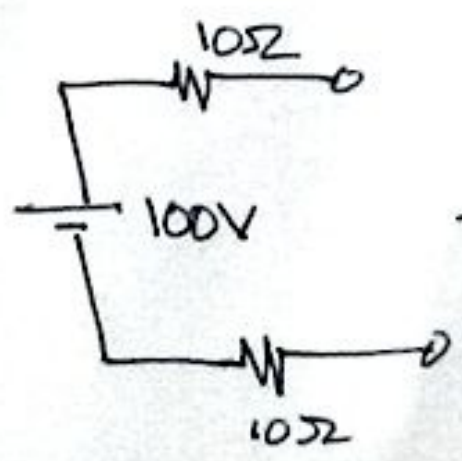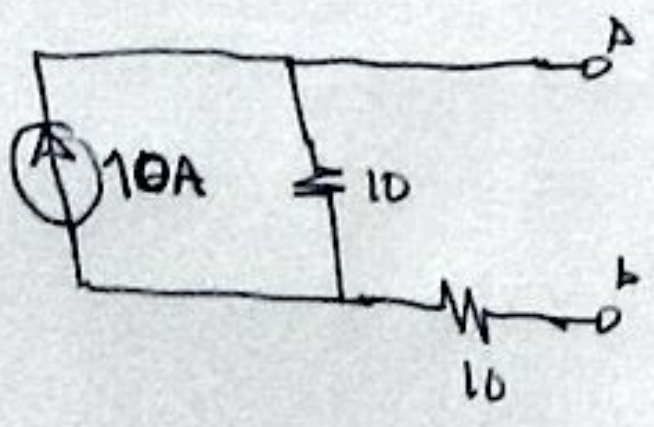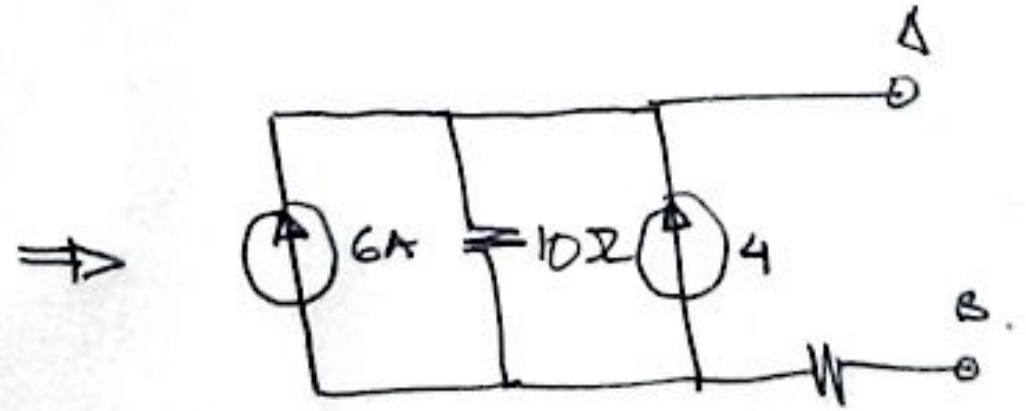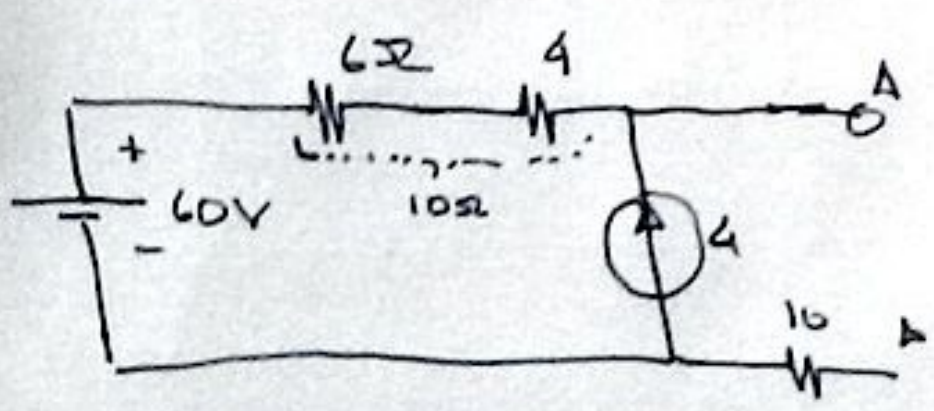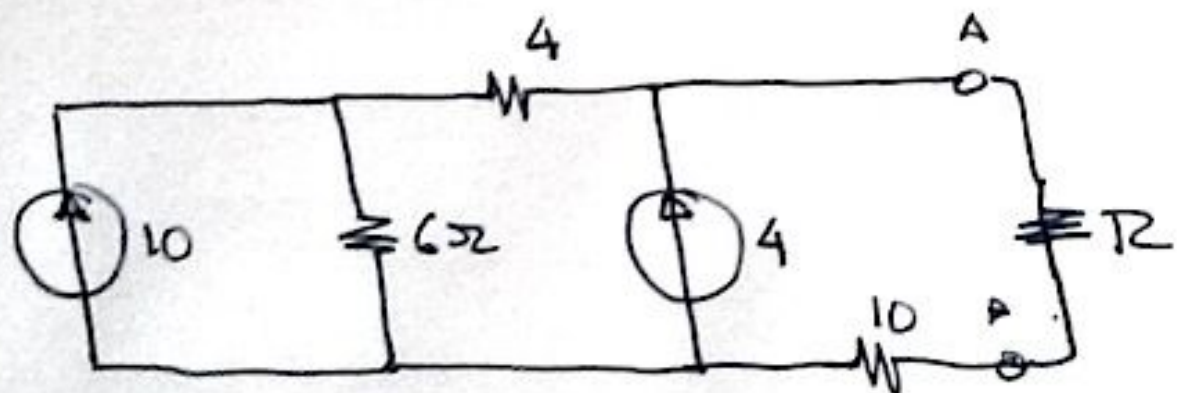Fuente corriente \Rightarrow $I = 10 + 9 - 9 = 10A$ Resistencias 24Ω, 24Ω y 12Ω en paralelo 6Ω.




3

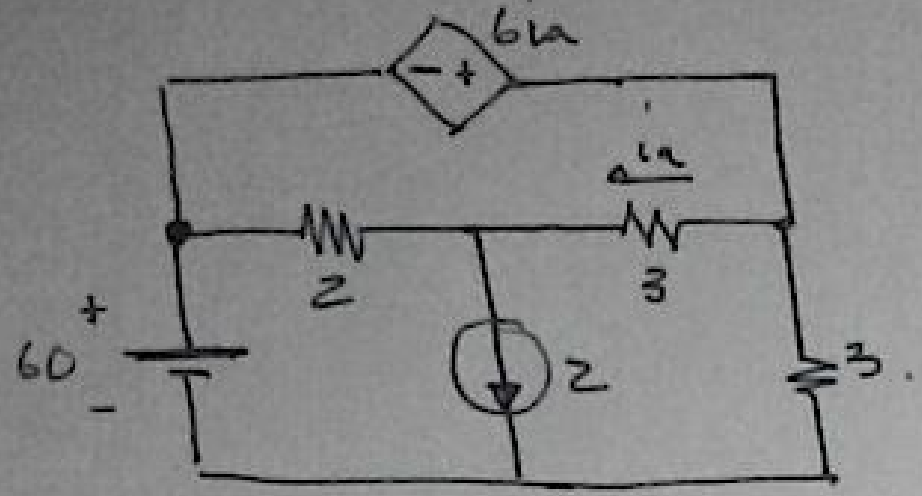

tenemos 3 corrientes en la resist que no conocemos así que necesitamos

3 ecuaciones

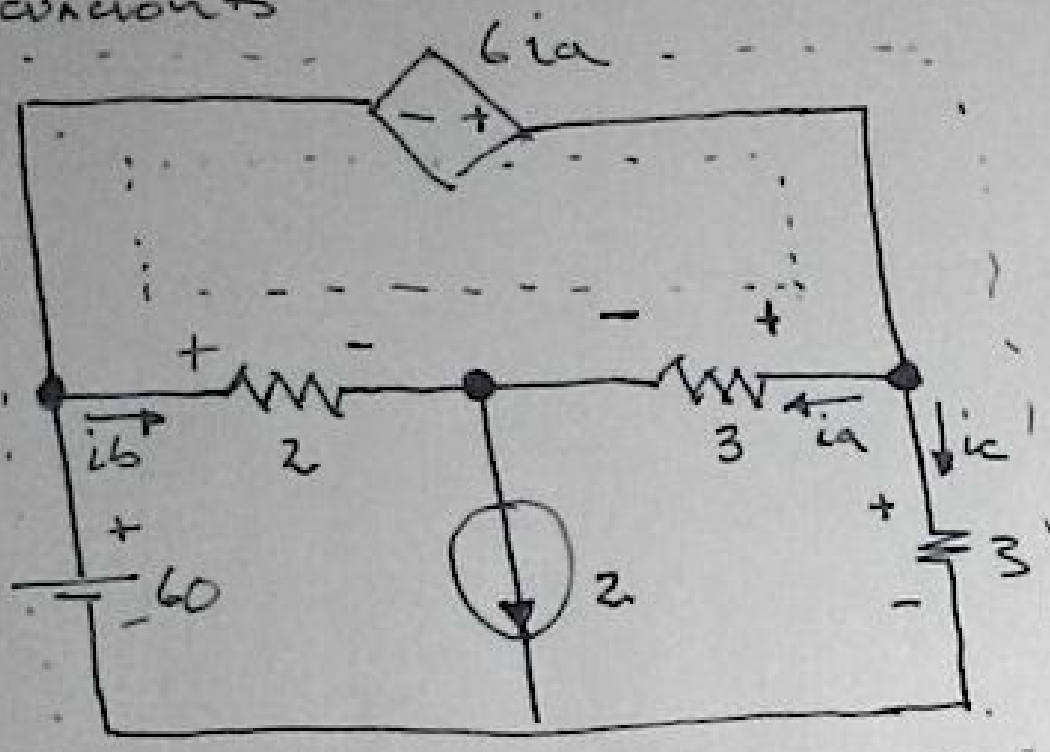

Novo Central

$$i_a + i_b = 2 \quad (1)$$

Malla externa:

$$-60 - 6i_a + 3i_c = 0$$

$$-6i_a + 3i_c = 60 \quad (2)$$

Malla interna. $2i_b - 3i_a + 6i_a = 0$

$$3i_a + 2i_b = 0 \quad (3) \Rightarrow i_b = -\frac{3i_a}{2}$$


De (1) $\Rightarrow i_a + \left(-\frac{3i_a}{2}\right) = 2 \Rightarrow 2i_a - 3i_a = 4 \Rightarrow -i_a = 4 \Rightarrow i_a = -4A$

$$i_b = -\frac{3i_a}{2} = \frac{6A}{2} = 6A$$

De (2) tenemos $i_c = \frac{60 + 6i_a}{3} = \frac{60 - 24}{3} = \frac{36}{3} = 12A$

- $i_a = -4A$
- $i_b = 6A$
- $i_c = 12A$

\Rightarrow

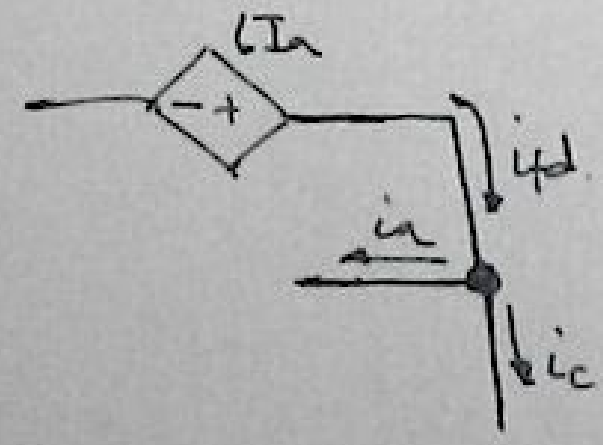

$$i_{fd} = i_a + i_c = -4 + 12 = 8A$$


$$i_{fd} = 8A$$

$$V_{fd} = 6i_a = -24V$$

$$P_{fd} = (-24)(8A) = -192W \text{ Act.}$$

La fuente está definida activa $P_f < 0 \Rightarrow$ Pasivo

$$P_{fd} = 192W \text{ Pasivos}$$

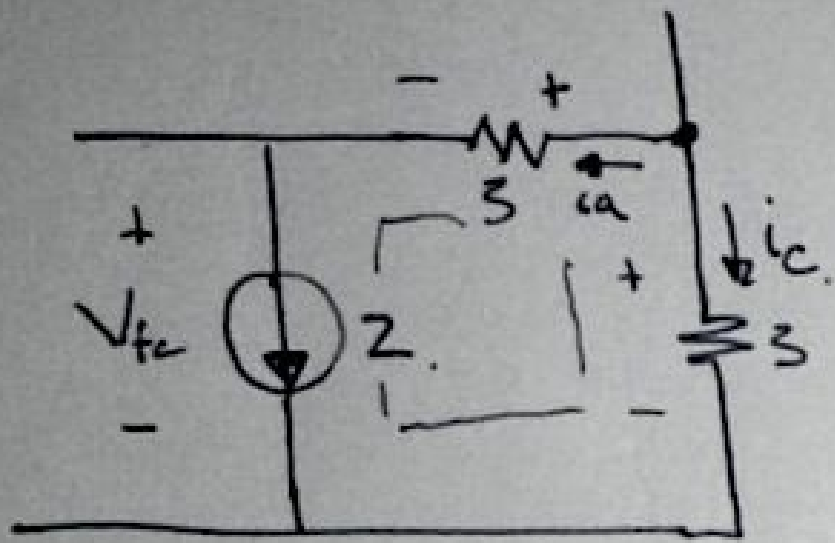

$$V_{fc} = ? \quad \underline{\underline{KVL}}$$

$$-V_{fc} - 3i_a + 3i_c = 0$$

$$V_{fc} = 3i_c - 3i_a = 36 + 12 = \underline{\underline{48V}}$$

$$P_{fc} = V_{fc} \cdot i_f = 48V \cdot 2A = \underline{\underline{96W \text{ Pasivos}}}$$