

Problema 1: (6 pts.) Obtenga el valor de la corriente I_B en el siguiente circuito, respete la referencia.

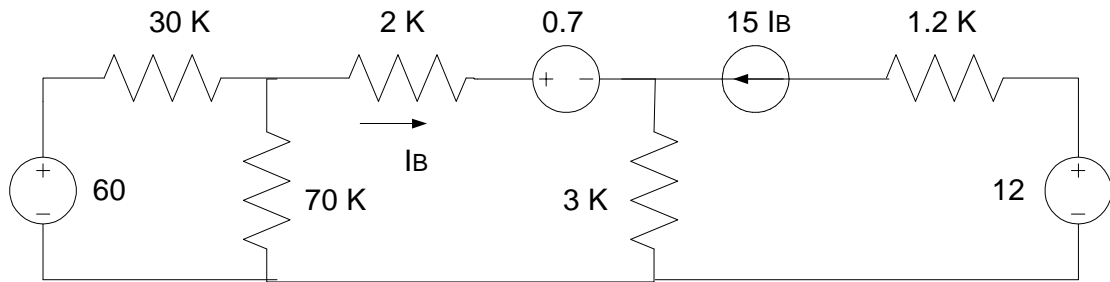


Fig. 1

Problema 2: (6 pts): En el circuito de la Fig. 2 planteé las ecuaciones de malla. Recuerde que las ecuaciones solo deben quedar en función de las corrientes de mallas.

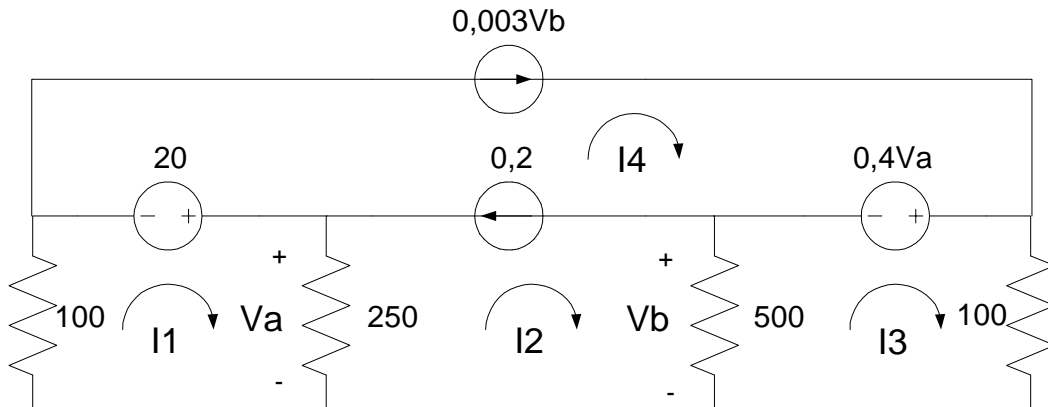


Fig. 2