

“Primer Parcial – 13/10/2009”

1. Para el circuito de la Figura 1, halle i e i_1 . (8)
2. Para el circuito de Figura 2, halle i_x , V_x , y la potencia que suministra cada una de las fuentes de corriente. (8)
3. Para el circuito de la Figura 3, halle i_x , V_x . (8)

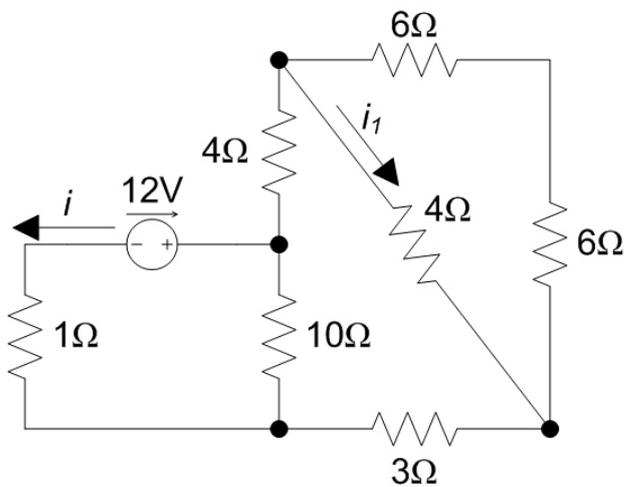


Figura 1

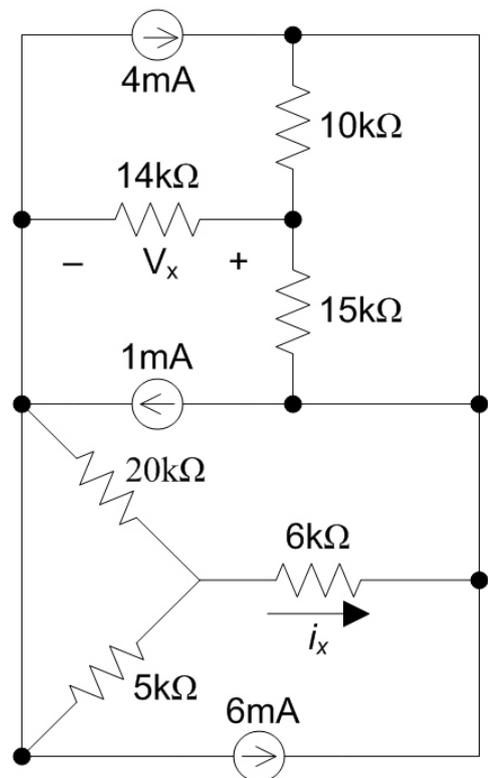


Figura 2

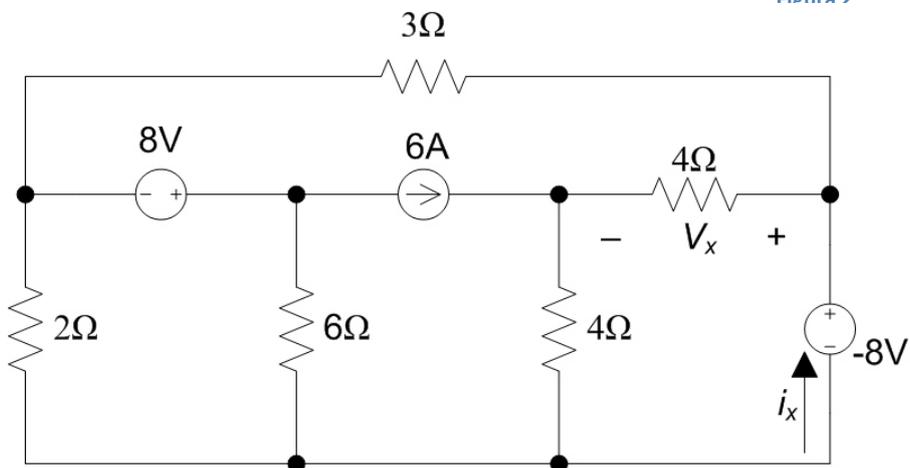


Figura 3