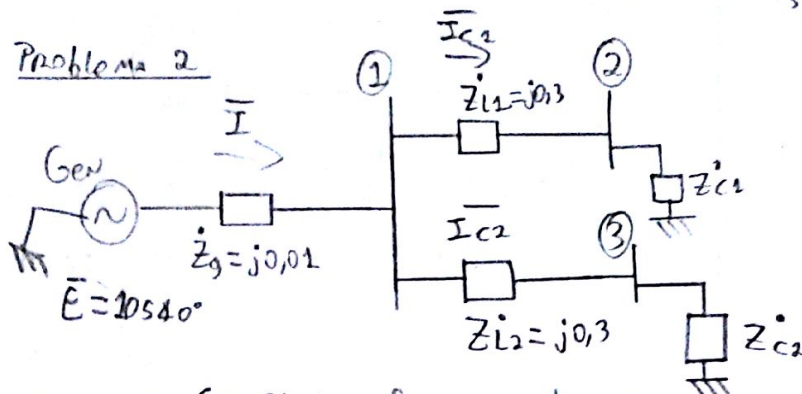


Problema 2



CARGA 1: $S = 3 \text{ KVA}$, $\text{fp} = 0,8$ Adelanto con $V = 110 \text{ V}$

$$Z_{c1} = \frac{V^2}{S} = \frac{(110 \text{ V})^2}{3 \text{ KVA}} = 4,03 \, \Omega$$

$$\dot{Z}_{c1} = Z_{c1} \angle -\arccos(0,8) = 4,03 \angle -36,8698^\circ = 3,226 - j 2,4200 \, \Omega$$

CARGA 2: $S = 4 \text{ KVA}$, $\text{fp} = 0,8$ atraso con $V = 90 \text{ V}$

$$Z_{c2} = \frac{V^2}{S} = \frac{(90 \text{ V})^2}{4 \text{ KVA}} = 2,025 \, \Omega$$

$$\dot{Z}_{c2} = Z_{c2} \angle +\arccos(0,8) = 2,025 \angle 36,8698^\circ = 1,625 + j 1,215 \, \Omega$$

sin metodo nodal, "mallas"

$$\bar{V} = \bar{I} \cdot \bar{Z}_g + \bar{I}_{c1} (\bar{Z}_{l1} + \bar{Z}_{c1})$$

$$\bar{V} = \bar{I} \cdot \bar{Z}_g + \bar{I}_{c2} (\bar{Z}_{l2} + \bar{Z}_{c2})$$

$$\bar{I} = \bar{I}_{c1} + \bar{I}_{c2}$$

$$\bar{E} = \bar{I}_{c1} (\bar{Z}_{l1} + \bar{Z}_{c1} + \bar{Z}_g) + \bar{I}_{c2} (\bar{Z}_g)$$

$$\bar{E} = \bar{I}_{c2} (\bar{Z}_{l2} + \bar{Z}_{c2} + \bar{Z}_g) + \bar{I}_{c1} (\bar{Z}_g)$$

$$\bar{E} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_{l1} + \bar{Z}_{c1} + \bar{Z}_g & \bar{Z}_g \\ \bar{Z}_g & \bar{Z}_{l2} + \bar{Z}_{c2} + \bar{Z}_g \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{I}_{c1} \\ \bar{I}_{c2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \bar{I}_{c1} \\ \bar{I}_{c2} \end{bmatrix} = \bar{E} \cdot [\bar{Z}]^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 27,15104 \angle 32,9937^\circ \\ 47,2604 \angle -43,3939^\circ \end{bmatrix} \text{ A}$$

$$\bar{I} = \bar{I}_{c1} + \bar{I}_{c2} = 59,7890 \text{ A} \angle -17,2033^\circ \quad | \quad \bar{V}_{Zg} = \bar{I} \cdot \bar{Z}_g = 0,5979 \text{ V} \angle 72,7967^\circ$$

$$\bar{V}_1 = \bar{E} - \bar{Z}_g \cdot \bar{I} = 104,8472 \angle -0,3122^\circ$$

$$\bar{V}_2 = \bar{V}_1 - \bar{Z}_{L1} \cdot \bar{I}_{c1} = 109,5098 \angle -3,8762^\circ$$

$$\bar{V}_3 = \bar{V}_1 - \bar{Z}_{L2} \cdot \bar{I}_{c2} = 95,7024 \angle -6,5240^\circ$$

$$\bar{V}_{L1} = 8,1453 \angle 122,9937^\circ$$

$$\bar{V}_{L2} = 14,1781 \angle 46,6061^\circ$$

$$S_{gen} = \bar{E} \cdot \bar{I}^* = 5,9970 \text{ KW} + j1,8568 \text{ KVar} \leftarrow \text{Potencia aparente del generador}$$

$$S_{Z_{gen}} = \bar{I}^2 \cdot \bar{Z}_{gen} = j35,7472 \text{ Var}$$

$$S_{L1} = \bar{I}_{c1}^2 \cdot \bar{Z}_{L1} = j221,1536 \text{ Var}$$

$$S_{L2} = \bar{I}_{c2}^2 \cdot \bar{Z}_{L2} = j670,0647 \text{ Var}$$

$$S_{c1} = \bar{V}_2^2 / \bar{Z}_{c1}^* = 2,3786 \text{ KW} - j1,7640 \text{ KVar}$$


$$S_{c2} = \bar{V}_3^2 / \bar{Z}_{c2}^* = 3,6184 \text{ KW} + j2,7138 \text{ KVar}$$

$$S_{TOT} = 5,9970 \text{ KW} + j1,8568 \text{ KVar} = S_{gen}$$

se cumple boucherot en P y Q

Diagrama Fasorial de Voltajes al final

Problema 1

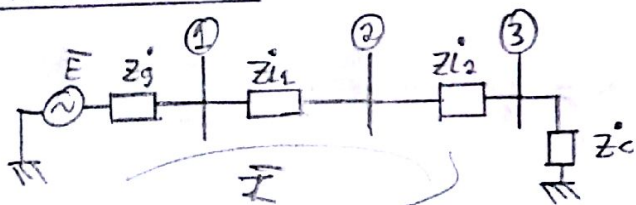

Generador:

$$e(t) = 21\sqrt{2} \cos(\omega t + 0,0873) \text{ KV} \rightarrow \bar{E} = 21 \text{ KV} \angle 0,0873 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = 21 \text{ KV} \angle 5,0019^\circ$$

$$\bar{Z}_g = j0,4$$

Lineas:

$$\bar{Z}_{L1} = \bar{Z}_{L2} = 800 \text{ m} \Omega + j23 \text{ mH} \cdot 377 \text{ rad/s} = 0,8 + j8,671$$

Carga:

$$P = 4 \text{ MW}, f_p = 0,8 \text{ atraso}, V = 19 \text{ KV}$$

$$S = \frac{4 \text{ MW}}{0,8} = 5 \text{ MVA} = \frac{V^2}{Z_c} \rightarrow Z_c = \frac{(19 \text{ KV})^2}{5 \text{ MVA}} = 72,2 \Omega$$

$$\bar{Z}_c = 72,2 \angle \arccos(0,8) = 57,76 + j43,32$$

$$\bar{I} = \bar{E} / (Z_1 + Z_{i2} + Z_{i2} + Z_c) = 246,5955 \angle -40,8078^\circ$$

$$\bar{V}_1 = \bar{E} - \bar{I} \cdot Z_1 = 20,9294 \text{KV} \angle 4,8137^\circ$$

Diagrama al Final

$$\bar{V}_2 = \bar{E} - \bar{I} (Z_1 + Z_{i1}) = 14,3107 \angle 0,7916^\circ$$

$$\bar{V}_3 = \bar{E} - \bar{I} (Z_1 + Z_{i2} + Z_{i2}) = 17,8042 \angle -3,9377^\circ$$

La potencia tanto activa como reactiva van de L generador a la carga ya que de izquierda a derecha los angulos y modulos van de mayor a menor

Flujo de potencia $2 \rightarrow 3$

$$\dot{S}_{23} = \bar{V}_2 \left(\frac{\bar{V}_2 - \bar{V}_3}{Z_{i2}} \right)^* = 3,5610 \text{MW} + j 3,1615 \text{MVar}$$

$\pi \bar{I}$

Perdidas:

$$P_{\text{loss}} = P_{\text{loss}g} + P_{\text{loss}12} + P_{\text{loss}23} = \text{Real} \{ \dot{S}_{12} + \dot{S}_{23} \} = \text{Real} \{ \bar{I}^2 \cdot Z_{i1} + \bar{I}^2 \cdot Z_{i2} \}$$

$$P_{\text{loss}} = \bar{I}^2 \cdot \text{Real} \{ Z_{i1} + Z_{i2} \} = \bar{I}^2 \cdot 2 \cdot 0,8 = 1,6 \bar{I}^2 = 97,2949 \text{KW}$$

Se cambiaron el resto de las preguntas para hacerlo mas orientado a este parcial

Balance de potencia en los nodos 1, 2 y 3

Voltaje en elementos, diagrama fasorial de voltajes

Nodo 1: $\sum \text{Entra} = \sum \text{Sale} + \sum \text{Perdida}$

$$\dot{S}_{g \rightarrow 1} = \dot{S}_{1 \rightarrow 2} + \dot{S}_{\text{loss}g-1}$$

$$\bar{E} \cdot \bar{I}^* = 3,6096 \text{MW} + j 3,7131 \text{MVar} = \bar{V}_1 \cdot \bar{I}^* + \bar{I}^2 \cdot Z_g = 3,6096 \text{MW} + j 3,6888 \text{MVar} + j 24,3237 \text{MVar}$$

Se cumple

Nodo 2:

$$\dot{S}_{1 \rightarrow 2} = \dot{S}_{2 \rightarrow 3} + \dot{S}_{\text{loss}1-2}$$

$$\bar{V}_1 \cdot \bar{I}^* = 3,6096 \text{MW} + j 3,6888 \text{MVar} = \bar{V}_2 \cdot \bar{I}^* + \bar{I}^2 \cdot Z_{L1} = 3,5610 \text{MW} + j 3,1615 \text{MVar} + 48,6475 \text{KW} + j 52,2876 \text{KVar}$$

diferencia $0 + j 10 \times 10^{-6} \in \text{error numerico}$, si se cumple

Nodo 3:

$$\dot{S}_{2 \rightarrow 3} = \dot{S}_{3 \rightarrow c} + \dot{S}_{\text{loss}2-3}$$

$$\bar{V}_2 \cdot \bar{I}^* = 3,5610 \text{MW} + j 3,1615 \text{MVA} = \bar{V}_3 \cdot \bar{I}^* + \bar{I}^2 \cdot Z_{L2} = 3,5123 \text{MW} + j 2,6343 \text{MVar} + 48,6475 \text{KW} + j 52,2876 \text{KVar}$$

diferencias $-10^{-6} - j 10^{-6} \in \text{error numerico}$, si se cumple

Voltajes en elementos:

$$\bar{V}_{Z_0} = \bar{I} \cdot \bar{Z}_0 = 98,6382 \angle 49,1922^\circ$$

$$\bar{V}_{L_1} = \bar{I} \cdot \bar{Z}_{L_1} = 2,1473 \text{ kV} \angle 43,9209^\circ$$


$$\bar{V}_{L_2} = \bar{I} \cdot \bar{Z}_{L_2} = 2,1473 \text{ kV} \angle 43,9209^\circ$$

$$\bar{V}_{\text{CARGA}} = \bar{I} \cdot \bar{Z}_C = \bar{V}_3 = 17,8042 \angle -3,9379^\circ$$

$$\bar{E} = \bar{V}_{Z_0} + \bar{V}_{L_1} + \bar{V}_{L_2} + \bar{V}_{\text{CARGA}}$$

Diagramas Fasoriales

"Problema 1"

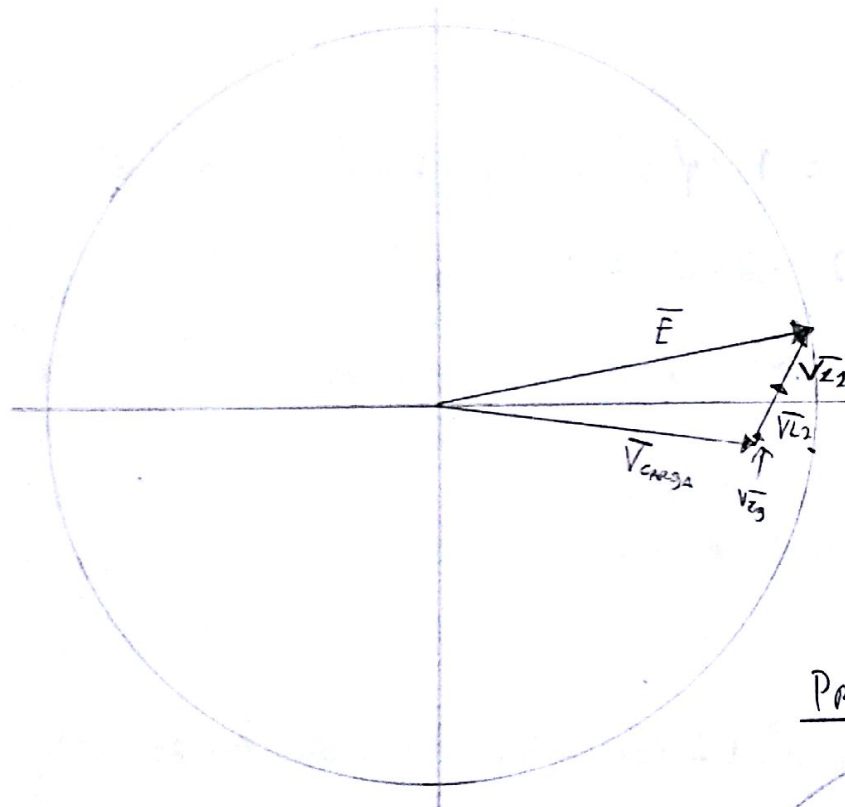

Se intento hacer ver que
CIERRA pero los valores son
hechos a "ojo"

$$\bar{E} = \bar{V}_{Z_0} + \bar{V}_{L_1} + \bar{V}_{L_2} = \bar{V}_{Z_0} + \bar{V}_{L_1} + \bar{V}_{L_2}$$

$$\bar{E} = \bar{V}_{Z_0} + \bar{V}_{L_1} + \bar{V}_{L_2} = \bar{V}_{Z_0} + \bar{V}_{L_1} + \bar{V}_{L_2}$$

Problema 2:

