

Pregunta 1 (3 ptos): Explique el funcionamiento básico de:


a. Inductancia mutua

Inductancia mutua es la cantidad que mide la interacción entre los campos magnéticos generados por las corrientes en diferentes bobinas.

b. Motor Asincrónico: Trabaja bajo la acción de la ley de Faraday. Al aplicarle una corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras se genera un campo magnético rotante. Al girar alrededor del rotor proporciona corrientes inducidas que a su vez proporcionan un campo magnético que seguirá el movimiento del campo magnético del estator.

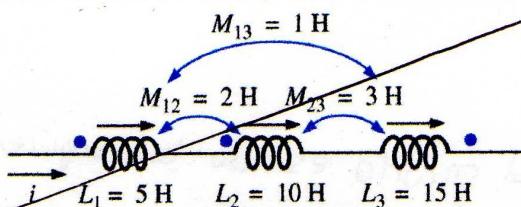c. Motor de pasos

Pregunta 2 (10 ptos): Para el inductor mostrado en la figura, determine la inductancia total y la magnitud de la tensión si la corriente  $i$  es una corriente senoidal cuyo valor eficaz es de 1A y su frecuencia es de 60 Hz



Pregunta 3 (12 ptos): Para el motor de inducción cuyos datos se indican a continuación, determine su velocidad, la corriente en el estator, el factor de potencia y el torque de salida

Datos del motor:

- Voltaje nominal ( $V_S$ )=460V 3f
- Frecuencia de trabajo nominal ( $f$ )=60Hz
- Número de polos ( $p$ )=4
- Coeficiente de deslizamiento ( $s$ )=0.022
- Potencia nominal ( $P_m$ )=14hp

$$\alpha = \frac{V_P}{V_S}$$

$$\phi = \arctan \left( \frac{\text{parte inmag}}{\text{parte real}} \right)$$

Parámetros del modelo del motor:

$$R_S = 0.6141 \Omega$$

$$R_2 = 0.332 \Omega$$

$$1/R_C = 0 \text{ Siemens}$$

$$X_S = 1.106 \Omega$$

$$X_2 = 0.464 \Omega$$

$$X_m = 26.3 \Omega$$

$$Z_2 = 15,09 + j0,464 \Omega$$

$$Z_2 = \sqrt{(15,09)^2 + (0,464)^2}$$

$$Z_2 = 15,09 \angle 0,03^\circ$$

Formulario


$$n_s = \frac{120f}{p}$$

$$s = \frac{n_s - n_R}{n_s}$$

$$\omega_s = \frac{2\pi \cdot n_s}{60}$$

$$T = \frac{P_m}{\omega_m}$$

$$n_s = \frac{120(60)}{4} = n_s = 1800$$

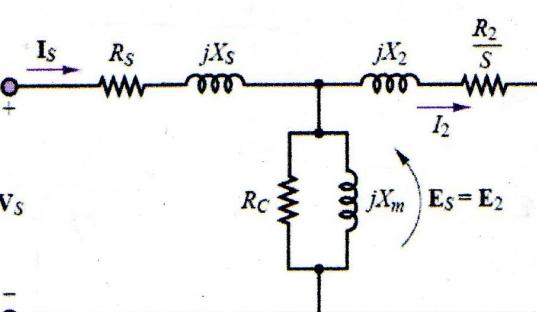

Circuito equivalente de un motor de inducción

$$Z_S = 0,6141 + j1.106 \Omega$$

$$Z_S = \sqrt{(0,6141)^2 + (1.106)^2}$$

$$Z_S = \sqrt{0,3769 + 1.22} Z_S = 1.26 \angle 1.06^\circ$$

$$\omega_s = \frac{2\pi \cdot 1800}{60} = 188.49 \text{ rad/sec}$$

$$S(n_s) = n_s - n_R \Rightarrow n_R = n_s - S(n_s) \quad n_R = 1800 - 0,022(1800)$$

$$n_R = 1760,4 \quad (3)$$